# SmartLink xx100 series

硬件使用说明

Version: 2.1

2019-10-14

# **Revision History**

| Version | Date       | Author | Reviewer | Description   |
|---------|------------|--------|----------|---|
| V0.1    | 2018-11-20 | Golden |          | Initial   |
| V0.2    | 2018-11-23 | ZQC    |          | 1、补充 audio 相关描述   |
| V0.3    | 2018-11-30 | Golden |          | 1、更正 ADKEY 方案二描述 2、增加电源系统中 ePAD 连接说明,增加 VCCVCO 板级连接说明                                     |
| V0.4    | 2018-11-30 | Golden |          | 1、更正笔误  |
| V0.5    | 2018-12-03 | Golden |          | 1、补充 DCDC 外部接法描述<br>2、补充 PCB GND 连通性设计说明  |
| V0.6    | 2018-12-04 | Golden |          | 1、补充 PB9 引脚用法描述   |
| V0.7    | 2019-02-14 | Golden |          | 1、根据试产情况修正  |
| V0.8    | 2019-02-18 | Golden |          | 1、增加 VBUS 引脚供电的关机功耗信息   |
| V0.9    | 2019-02-21 | ZQC    |          | 1、增加耳机佐贝尔网络   |
| V1.0    | 2019-03-30 | Golden |          | 1、补充 USB DM 信号与其他外设引脚共用说明 2、更新天线部分设计说明  |
| V1.1    | 2019-04-04 | Golden |          | 1、更新 PB9 引脚应用描述   |
| V1.2    | 2019-04-12 | Golden |          | 1、补充开机模式描述,增加图形呈现   |
| V1.3    | 2019-04-12 | Golden |          | 1、修正 PB9 等值电阻按键描述笔误 2、更新"开关模式"章节电路图及烧录器界面 3、"开关模式"增加 VBUS 供电方案简单描述                        |
| V1.4    | 2019-04-12 | Golden |          | 1、更新"开关模式"板上软开关电路图,消除关机漏电   |
| V1.5    | 2019-06-01 | Golden |          | 1、增加 PC3/4 的上电状态描述,以及 PC4 的建议功能 使用 2、增加关于单端 MIC 输入的说明                                     |
| V1.6    | 2019-06-03 | Golden |          | 1、板级软开关电路阻值修改   |
| V1.7    | 2019-06-10 | Golden |          | 1、外部开关控制供电增加 VBAT 上电时间要求  |
| V1.8    | 2019-06-11 | Golden |          | 1、更新"模拟旋钮与按键共用"电阻说明以及阻值参<br>考配置   |
| V1.9    | 2019-10-10 | Golden |          | 1、补充外扩 NOR 的 3 线方案,并优先推荐 3 线方案。<br>删除原有的 SPIO 外扩 NOR 说明<br>2、ADKey 引脚复用描述中,增加 102 滤波小电容推荐 |
| V2.0    | 2019-10-12 | Golden |          | 1、更新 ADKey 功能复用中,"按键与插入检测共用"<br>电路图,增加弱下拉 200K 说明   |
| V2.1    | 2019-10-14 | Golden |          | 1、更新 ADKey 功能复用中,"按键与插入检测共用"<br>电路图,上拉改成 10K<br>2、更新外设插入的信号命名以及电平说明                       |

# **Table of Contents**

| Revi | sion l                | History                      | . 2        |  |  |  |
|------|-----------------------|------------------------------|------------|--|--|--|
| Tabl | e of C                | Contents                     | .3         |  |  |  |
| 1.   | IO功                   | 力能复用说明                       |            |  |  |  |
|      | 1. 低功耗耳机方案不使用PB3/4 引脚 |                              |            |  |  |  |
|      | 2.                    | 7 线LED数码显示屏                  | .5         |  |  |  |
|      | 3.                    | U盘与SD卡共用(USB DP不可共用)         | .6         |  |  |  |
|      | 4.                    | SD卡/FM芯片控制共用                 | .7         |  |  |  |
|      | 5.                    | U盘DM/SD卡/FM芯片控制共用(FM时序软件实现)  | .7         |  |  |  |
|      | 6.                    | 外部NORF扩展                     | .8         |  |  |  |
|      |                       | 1. 3 线外扩数据应用(推荐)             | .8         |  |  |  |
|      |                       | 2. 4 线外扩数据应用(有较高速率要求)        |            |  |  |  |
|      | 7.                    | 特别IO介绍(PB9/PC口/mute脚/PA/DIO) | .8         |  |  |  |
|      |                       | 1. PB9 优先作为按键引脚(不建议用作亮灯控制)   | .8         |  |  |  |
|      |                       | 2. PC口(1.8V电压域)              | .9         |  |  |  |
|      |                       | 3. 专用MUTE引脚(PD1)             | .9         |  |  |  |
|      |                       | 4. PA4/5 与DIO0/1             | .9         |  |  |  |
| 2.   | ADKI                  | EY引脚复用方案                     | .9         |  |  |  |
|      | 1.                    | 方案一(模拟旋钮与按键共用):              | LO         |  |  |  |
|      | 2.                    | 方案二(单KADC支持多旋钮):             | LO         |  |  |  |
|      | 3.                    | 方案三(按键与插入检测共用)-软件查询方式:       | 1          |  |  |  |
| 3.   | 音频                    | 接口应用                         | L1         |  |  |  |
|      | 1.                    | 单端MIC输入接MICINP               | L <b>2</b> |  |  |  |
|      | 2.                    | 耳机类产品预留佐贝尔网络                 |            |  |  |  |
| 4.   | 音频                    | IO特殊应用(mute控制)               | L2         |  |  |  |
| 5.   | 开关                    | 模式                           |            |  |  |  |
|      | 1.                    | 外部开关控制供电(VBAT上电时间要<32mS)     |            |  |  |  |
|      | 2.                    | Onoff引脚控制开机(SoC供电常在)         | L3         |  |  |  |
|      |                       | 1. "onoff接高开机"模式             |            |  |  |  |
|      |                       | 2. "onoff引脚按键开机"模式           | L4         |  |  |  |
| 6.   | 电源                    | 系统                           | L6         |  |  |  |
|      |                       | 1. DC-DC元器件                  | ۱6         |  |  |  |
|      |                       | 3. 无电池应用方案                   | ١6         |  |  |  |
|      |                       | 4. SD卡供电隔离电阻                 | L7         |  |  |  |
|      |                       | 5. 充电                        | <b>1</b> 7 |  |  |  |
|      |                       | 6. ePAD                      | L7         |  |  |  |
|      |                       | 7. VCC-VCO与VCC-IO            | L7         |  |  |  |
| 7.   | PCBi                  | 分计建议                         | L7         |  |  |  |
|      |                       | 1. GND连通性(信号回流路径设计)          |            |  |  |  |
|      |                       | 8. 布局                        | 8          |  |  |  |
|      |                       | 9. 高速信号走线设计                  | 8          |  |  |  |
|      |                       | 10. 音频输出走线设计                 | 8          |  |  |  |
| 8.   | 天线                    | 设计参考                         | L9         |  |  |  |

## SLT xx100 系列接口使用说明


|   | 1. | 推荐天线方案(空间允许)    | . 19 |
|---|----|-----------------|------|
|   |    | 天线区域受限(需要PCB改版) |      |
|   |    | 空间严重受限          |      |
| a |    | 注音車所<br> 注音車所   | 10   |

# 1. IO 功能复用说明

## 1. 低功耗耳机方案不使用 PB3/4 引脚

TWS、面条机等低功耗少外设的耳机方案,不使用 PB3/4 做按键/状态灯控制信号。

#### 2. 7 线 LED 数码显示屏

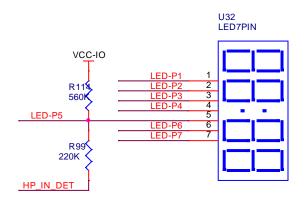



xx100 系列芯片,内部集成数码显示屏控制器,可以直接驱动 7 线数码显示屏,数码显示屏相关控制引脚为 LED\_Dx。xx100 系列,有多个 pin 脚复用 LDE\_Dx 功能,硬件设计者只需要选择任意 7 个 "x"不同的 LED\_Dx 信号,即可实现显示屏直驱。

在使用 7 线数码屏时,相应的 LED\_Dx 引脚可同时作为外部信号状态检测。如上图所示,HP\_IN\_DET 是外部信号输入(接地或悬空),在正常显示过程中,xx100 可以获取 HP IN DET 的信号状态。

注意:为了避免外部输入状态对数码屏显示效果的影响,R99 阻值不能小于150K。

# 3. U 盘与 SD 卡共用(USB DP 不可共用)

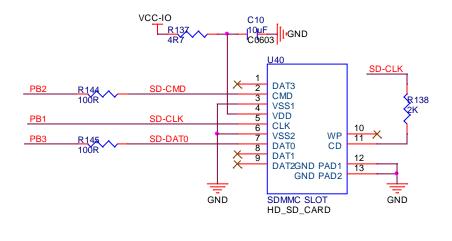

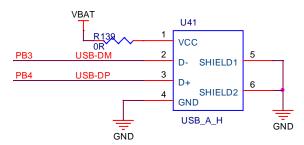


在PC USB 连接与SD 卡不同时使用的方案中,在IO 引脚资源紧张情况下,

可把 PB3(USB-DM)引脚与 SD 的 SD-DATA 功能共用。硬件设计采用该方案时,需要保证 U 盘和 SD 卡的位置尽量靠近,避免 PCB 走线分叉过长。


NOTE: USB-DP(PB4)引脚不能共用!!!

## 4. SD 卡/FM 芯片控制共用

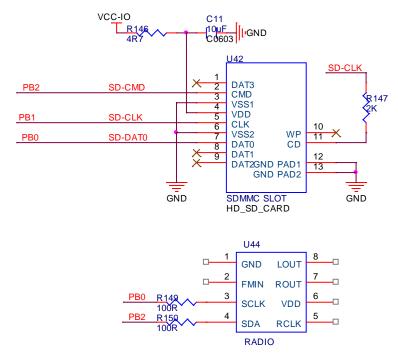

xx100 支持 SD 卡与 FM 控制信号引脚共用,具体接法如上图所示。在 PCB 设计时,优先保证 SD 信号质量,SD 的信号不能出现过长的走线分支到达 FM 芯片,避免 SD 信号反射过强。


## 5. U 盘 DM/SD 卡/FM 芯片控制共用(FM 时序软件实现)

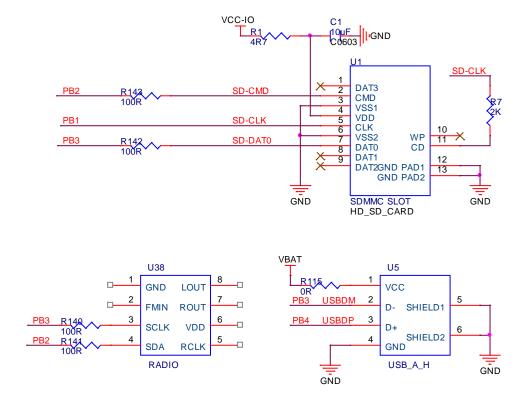

在 **PC USB 连接与 SD 卡不同时**使用的方案中, IO 资源紧张时, xx100 支持 U 盘的 **DM 信号**、SD 卡、FM 控制引脚共用,具体的接法如上图。原理图设计时,FM 控制信号不能有 50K 欧以下的上拉电阻,直接使用 xx100 芯片内部上拉即可。在 PCB 布局设计中,U盘、SD 卡和 FM 芯片需要尽量靠近。

#### 6. 外部 NORF 扩展


#### 1. 3线外扩数据应用(推荐)

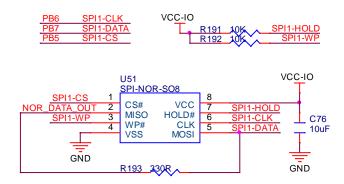

PB5/6/7(SPII 接口)专用于外部 NOR 扩展,适用于普通的音频数据扩展 NOR 应用。这个接法的外扩 NOR 建议运行速度在 3MHz 左右。对于对 NOR 时钟有高速要求的,需要使用 4 线外扩电路。
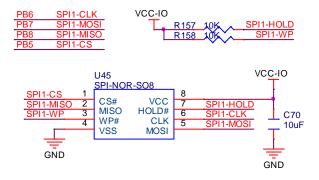
#### 2. 4线外扩数据应用(有较高速率要求)

外接 PB5/6/7/8 的 SPI1 接口。有较高速的实时写入需求的应用(如数据率较高的录音), 要求外扩 NOR 运行时钟在 6MHz 以上的,需要使用下图电路进行 NOR 扩展。




## 7. 特别 IO 介绍(PB9/PC 口/mute 脚/PA/DIO)

#### 1. PB9 优先作为按键引脚(不建议用作亮灯控制)

PB9 作为固件升级控制引脚,方案应用中优先作为按键输入引脚。在芯片开机上电初期, PB9 内部存在 2K 上拉电阻将信号拉高,如外部存在按键行为将信号拉低,则可以进入固件 升级流程。可用于整机的固件升级。


对于等阻值的多按键方案,如下图,需要保证最低电压按键的对地电阻不大于 1K(如下图的 SW27 按键),PB9 对地电阻优选 150K。按住 SW27 做 SoC 上电,可以将 PB9 拉低到 1V 左右,SoC 即可进入升级模式。

无按键行为的上电,PB9保持高电平,SoC直接进入正常的系统启动流程。

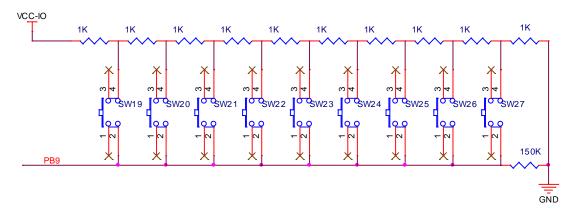

对于 PB9 用于非按键应用,不建议用于亮灯控制,以免上电开机瞬间出现短时间的亮灯。用于其他电路控制时,PB9 外部电路的连接,在上电时不能存在小于 3K 欧的下拉电阻 (或者等效小于 3K 欧),导致 PB9 引脚在上电瞬间出现低电平,进入固件升级流程。

#### 2. PC 口(1.8V 电压域)

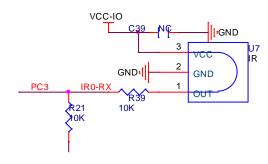

xx100 的 PC3/4 信号,工作在 1.8V 电源域,不能直接用于 3.3V 的信号输入。如需跟外部 3.3V 输入信号对接,需要通过电阻做分压设计,保证输入信号不超过 1.8V。

PC3/4 上电默认功能是外部低频晶振功能,在上电瞬间存在短时间的输出状态不确定,不建议用作状态指示灯

PC3/4 建议用作基本输入输出控制(状态灯除外)。

## 3. 专用 MUTE 引脚(PD1)

**xx100** 的 PD1 信号为部分功耗的 mute 操作作特别设计,内部设置有常开的 **100K** 弱下拉电阻,在某些特定的功放应用时,板级不需要为 mute 脚设置额外的下拉电阻。

在做外部输入状态检测时,需要注意 PD1 引脚内部存在长开的 100K 下拉,在硬件方案设计时需要考虑该下拉是否影响外部信号状态。

除此之外, PD1 具备正常的 GPIO 特点。


#### 4. PA4/5 与 DIO0/1

PA4/5 和 DIOO/1 具备基本的 IO 功能,但不支持外部中断功能。

# 2. ADKEY 引脚复用方案

ADKEY 网络上,推荐使用 102 小电容进行高频干扰滤波。


## 1. 方案一(模拟旋钮与按键共用):

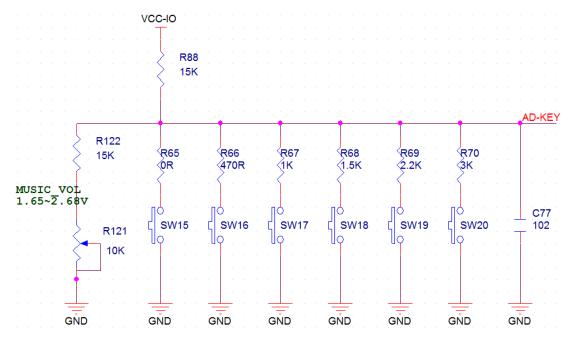

对于引脚资源紧张,或者检测 ADC 不够用的时候,可以使用上图中的复用,实现一个 KADC 引脚支持 1 个旋钮和 6 个以内的按键识别。电阻设置直接参考上图。


NOTE: 上图中 R122 电阻需要比按键最大阻值 R70 大 4 倍以上

## 2. 方案二(单 KADC 支持多旋钮):

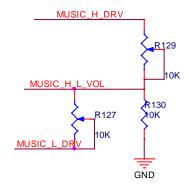

上图 (需要的普通 IO 数量与旋钮相同), MUSIC\_L\_DRV/ MUSIC\_H\_DRV 是普通的 GPIO 信号, MUSIC\_H\_L\_VOL 是一个 KADC 输入信号。


## 3. 方案三(按键与插入检测共用)-软件查询方式:

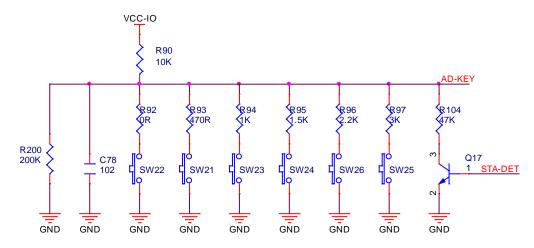

如上图, STA-DET 是一个外设插入检测信号,该信号为高或者悬空(如外设插入时该信号接地,则不需要三极管)。具体电阻设置,可直接参考上图具体配置。外部插入对应的阻值,要求是按键的最大电阻值的 10 倍以上。

注意:这种复用采用软件按键查询 ADKey, 硬件需要保证不出现最高的 VCCIO 电压, 如上图中的弱下拉 200K 电阻 R200(可根据实际物料选择接近阻值的电阻)。

# 3. 音频接口应用

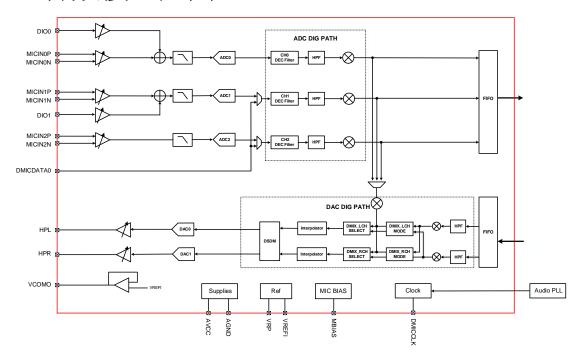


xx100系列芯片用于3通道ADC和2通道DAC。MICINO/1/2和DIOO/DIO1均可作为linein使用。MICIN0与DIO0共用一路ADC,MICIN1与DIO1共用一路ADC,MIC 信号和DIO信号在芯片内部MIXER。耳机支持直驱输出,VCOMO输出参考电压为1/2 AVCC,当接耳机时 VCOMO与耳机的GND相连。

### 1. 单端 MIC 输入接 MICINP

对于非查分 MIC 输入, 必须接 MICxINP 信号, 不能接 MICxINN 引脚。
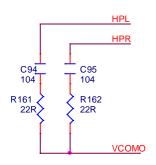
#### 2. 耳机类产品预留佐贝尔网络

耳机类的产品, HPL/HPR 对 VCOMO 预留佐贝尔网络, 防止部分耳机单元大音量破音。



# 4. 音频 IO 特殊应用(mute 控制)

xx100 系列芯片部分支持 MICBIAS 输出, 当芯片 IO 资源紧张且对功耗不敏感的场景下 MIC 的偏置电压可连接 AVCC, MICBIAS 可作为 PA 的 MUTE 控制。

# 5. 开关模式


根据不同的客户方案电路要求,xx10x 支持开关模式的 OTP 烧码配置。详细开机方案配置信息参考《xx10x 开关机方案说明》。采用 SoC VBUS 引脚供电的方案,烧码配置与电路连接与 VBAT 相同(推荐 SoC VBAT 供电)。

NOTE: 烧码配置必须正确选择,选错可能会造成机器无法上电工作。

#### 1. 外部开关控制供电(VBAT 上电时间要<32mS)

NOTE: 板级开关控制 VBAT 上下电, VBUS 和 onoff 引脚悬空的方案中, VBAT 的上电时间需要在 32mS 以内。

通过外部开关控制 SoC 的 VBAT 供电的方案, 烧录器配置时都可选择 "onoff 按键开机/板上硬开关/板上软开关"模式(即不做 OTP 烧码操作)。如下图:

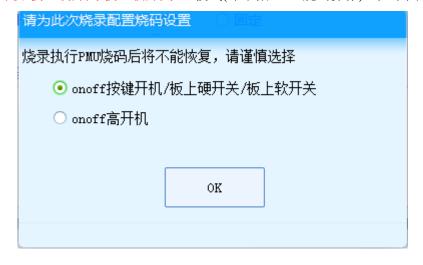

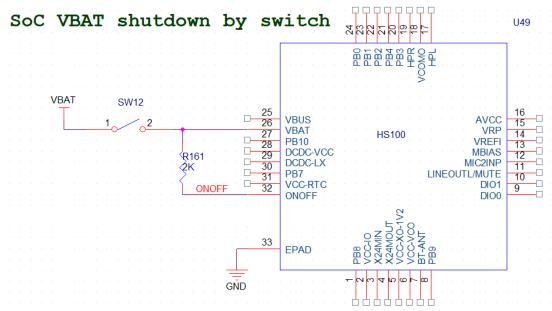


Figure 1 外部开关控制 SoC VBAT 供电

上述方案设计中,只需要接通 SW12, SoC 的 BAT 引脚上电后, SoC 的各路电源即可上电。

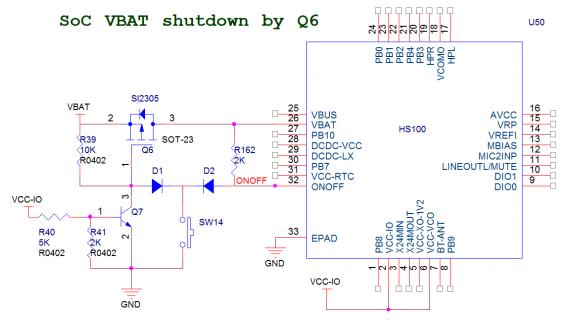


Figure 2 外部场管控制 SoC VBAT 供电

上述方案中,只需要 SW14 按键按下,SoC 的 BAT 引脚上电后,SoC 的各路电源即可上电。在 VCCIO 上电后,会让 Q7 导通,Q6 控制脚保持为低,从而保持 Q6 导通供电。

NOTE: R40 和 R41 的阻值比例,根据 Q7 的导通电压决定。节点电压略高于 Q7 导通电压最优。


## 2. Onoff 引脚控制开机(SoC 供电常在)

对于 SoC 的 BAT 引脚供电常在的方案,通过 onoff 引脚实现开关机。xx100 支持按键开机(按低开机)和高开机(接高开机,接低关机)两种模式。

#### 1. "onoff 接高开机"模式

"高开机"模式需要特别的 OTP 烧码配置,在烧录器配置时选择"onoff 高开机"模式。 具体如下图:

NOTE: 芯片一旦执行 OTP 烧码为"高开机"模式,OTP 值不能重新烧回"按键开机"模式。只有在这种电路方案设计时,需要选择"高开机"模式。

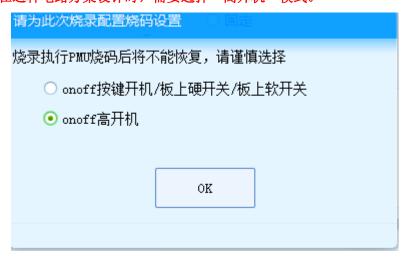

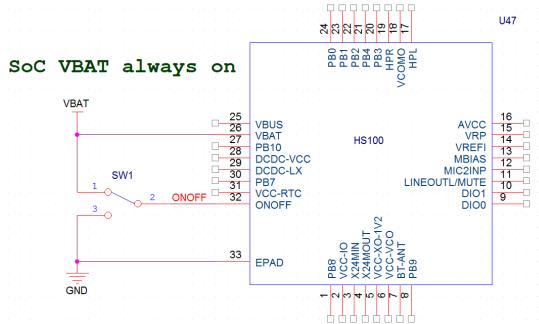


Figure 3 ONOFF 引脚接高开机上电(SoC 供电常在)

Onoff 引脚接到 VBAT 开机,接到 GND 关机。

#### 2. "onoff 引脚按键开机"模式

在按键开机模式中,按下按键,将 onoff 引脚信号拉低,SoC 上电开机。 烧录器配置时选择 "onoff 按键开机/板上硬开关/板上软开关"模式(即不做 OTP 烧码操作)。如下图:




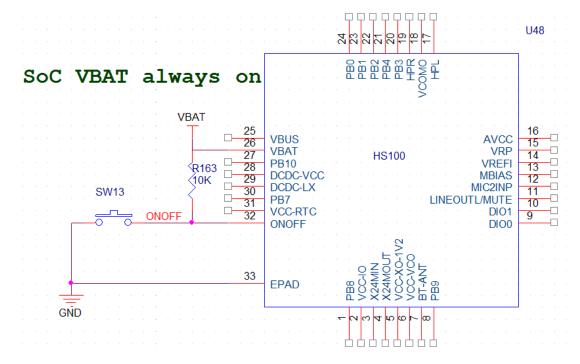


Figure 4 ONOFF 按低开机上电(SoC 供电常在)

上图中, R163 推荐保留。PCB 设计困难时, 可删除。


# 6. 电源系统

#### 1. DC-DC 元器件

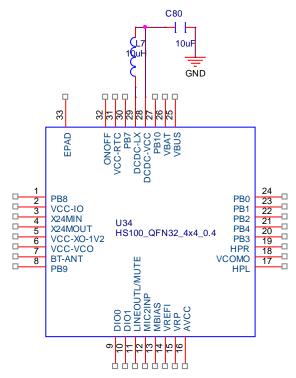

DCDC 外围的电感电容值不可随意更换,电感为 10uH,电容为 10uF(也可选择 4.7uF)。


#### 3. 无电池应用方案

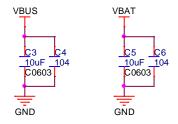

在无电池方案中,外部输入 5V 电源需要接到 VBUS 引脚, VBAT 引脚需要接入 10uF 或以上的电容,如上图所示。

NOTE: 采用 VBUS 引脚供电输入的无电池方案中, SoC 关机时 VBUS 功耗约 600uA。

#### 4. SD 卡供电隔离电阻

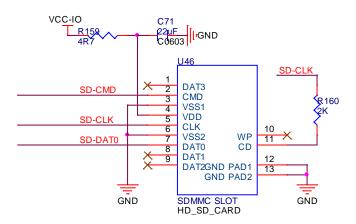

如上图所示, 电源隔离电阻为 4.7 欧; 滤波电容建议 22uF, 不能低于 10uF。

#### 5. 充电

xx100 内部集成充电功能,正常应用中不需要在板级额外增加充电芯片。

#### 6. ePAD

ePAD 脚是 GND, 必须与 PCB GND 完整连接。

#### 7. VCC-VCO 与 VCC-IO

这两个引脚必须在板级原理图和 PCB 中短接。

# 7. PCB 设计建议


### 1. GND 连通性(信号回流路径设计)

PCB layout 的 GND 为信号提供回流路径,强连接的 GND(如完整参考地、过孔位置合理)可以降低电源抖动、信号串扰等影响系统稳定性的现象。

对于 xx100 系列芯片,采用肚皮地的设计,有利于高性能产品设计时的电路设计,可以针对性的优化关键信号的 PCB GND 连接。在 xx100 系列芯片中,24MHz 时钟电路对系统的高性能运行比较关键,因此在 PCB GND 设计时,需要重点保证。也就是说,24MHz 时钟方向的 GND,必须与芯片的肚皮地有强连接,不能通过一个很长的路径,才跟肚皮地实现连接。

具体如下图,芯片左侧为时钟电路信号和电源,且方案为 2 层 PCB 设计。可以看到芯片的左侧和下侧,虽然各路电源的滤波电容都比较靠近 SoC,但由于相应的电容 GND 与 SoC 的肚皮并没有直接连接,因此回流路径实际上需要绕道外围更远的 GND 过孔,最终通过芯片的上侧或右侧实现跟肚皮的连接,这样就失去了电容靠近芯片引脚的滤波效果:

#### SLT xx100 系列接口使用说明

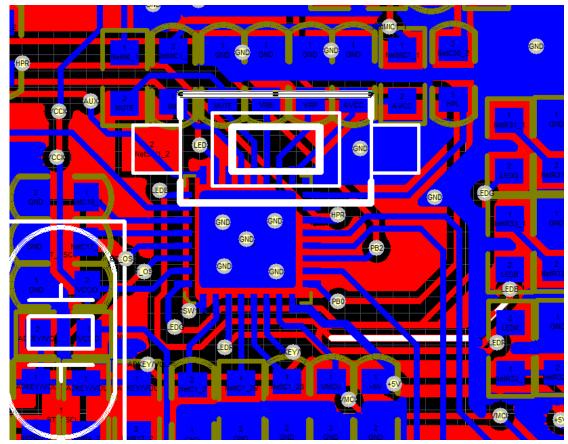

改进方法比较简单,只要让芯片左上角的红色 GND 与外围红色 GND 连通,整个时钟系统的电源稳定性可以有很大提高。

#### 8. 布局

- RF 电路尽量远离高速信号(SD 卡/USB 等)
- RF 电路旁边避免有大块金属片
- 电源滤波电容尽量靠近 SoC 引脚
- SD 卡与 U 盘共用引脚的方案中, SD 卡座与 U 盘插口尽量紧挨摆放

#### 9. 高速信号走线设计

- 高速信号,特别是高速的 CLK 信号,避免主路径的分差走线过长,一般 5cm 以上就可以形成明显的反射回勾
- 高速信号旁边,尽量有完整的包地设计

#### 10. 音频输出走线设计

#### ● VCOMO 分叉点:

对于立体声方案, VCOMO 存在分叉。分叉点尽量靠近 SoC 引脚, 不能在远离 SoC 的位置再做分叉设计。

● VCOMO/HPL-R 包地:

对于 4 层 PCB 电路板设计时,上述信号需要有较完整的 GND 参考平面;对于 2 层 PCB 电路板设计时,则需要在这两组信号旁增加 GND 走线。

# 8. 天线设计参考

## 1. 推荐天线方案(空间允许)

直接调用慧联科技提供的天线模板,在 PCB 空间允许的情况下,优先采用尺寸较大的天线模板(性能最优)。

慧联科技提供的天线模板,经过严格仿真验证,在制板参数和生产工艺偏差不大的情况,可以获取良好的 RF 性能。

### 2. 天线区域受限(需要 PCB 改版)

在慧联科技提供的天线模板(尺寸较小)的基础上,预留更长的天线尺寸作为初版 PCB, 打样时通过手动割线获取最优 PCB 长度,作为下一版改版 PCB 的天线长度。

NOTE: 预留的割线调试长度,目的是覆盖不同板厂的参数偏差

#### 3. 空间严重受限

建议采用贴片形式天线

# 9. 其他注意事项

为方便前期应用软件开发和调试:

- 1、PB9 需要引出并预留按键(按下为低);
- 2、USB DP/DM 信号引出;